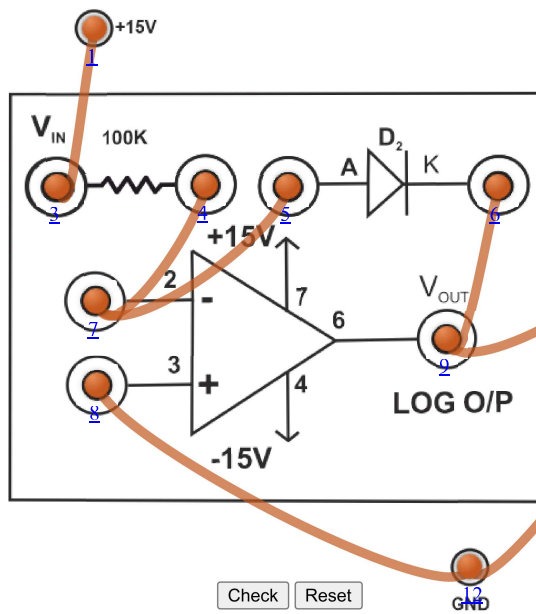


Log Amplifier


Instructions



Check Reset

Select input voltage(V_{in}) = Calculate

I/P voltage(V_{in})	=	20 V
O/P voltage(V_{out})	=	-248.742 mV
<div>Add to table</div>		

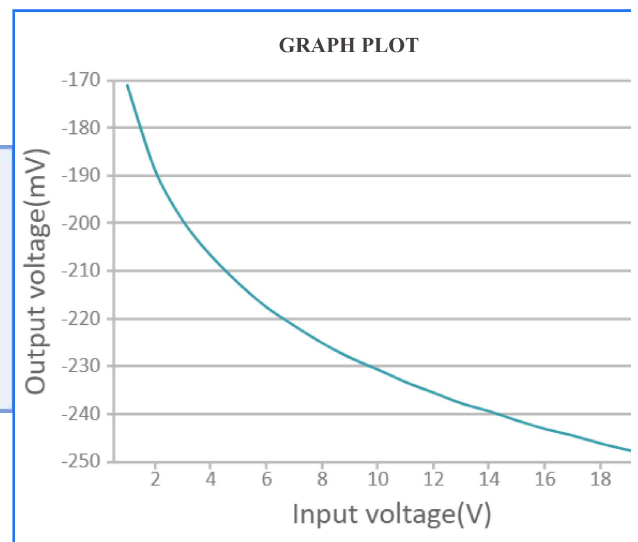

EXPERIMENTAL TABLE			Print
7	6	-217.439	
8	7	-221.447	
9	8	-224.919	
10	9	-227.981	
11	10	-230.721	
12	11	-233.199	
13	12	-235.461	
14	13	-237.542	
15	13	-237.542	
16	14	-239.469	