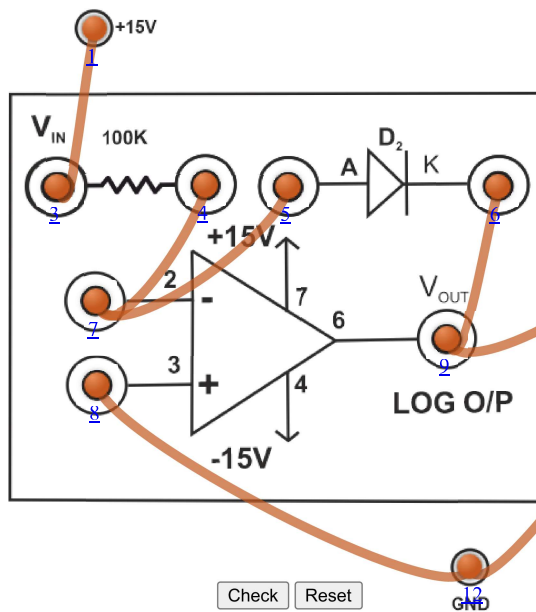


Log Amplifier


Instructions



Check Reset

Select input voltage(V_{in}) = Calculate

I/P voltage(V_{in})	=	20 V
O/P voltage(V_{out})	=	-248.742 mV
<div>Add to table</div>		

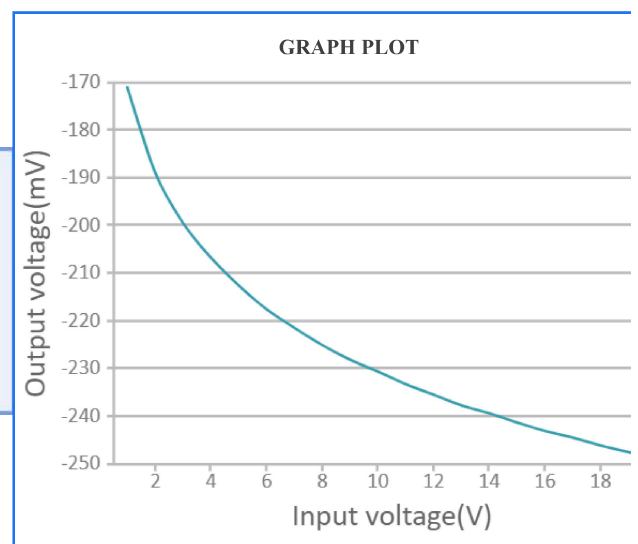

EXPERIMENTAL TABLE

Print

13	12	-235.461
14	13	-237.542
15	13	-237.542
16	14	-239.469
17	15	-241.263
18	16	-242.941
19	17	-244.517
20	18	-246.003
21	19	-247.409
22	20	-248.742